

# ECEN405 Lab 2 Report

## Synchronous Buck Converter

Niels Clayton : 300437590  
**Lab Partner:** Nickolai Wolfe

- 
1.  $L = 3.7mH$   
 $C = 5.3\mu H$
  2.  $f_d = 4400Hz$
  3.  $R_D = 4.3k\Omega$

### Appendix

1.  $f = 22kHz$ ,  $V_o = 20V$ ,  $V_{in} = 30V$ ,  $R_L = 100\Omega$

$$D = \frac{V_o}{V_{in}} = 0.6\bar{6}$$

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = 0.2A$$

$$I_{ripple} = I_L \cdot 0.4 = 0.24A$$

$$L = \frac{V_o \cdot (1 - D)}{f \cdot I_{ripple}} = 3.7mH$$

2. The converter will become discontinuous when the ripple current is twice the average inductor current, therefore we can rearrange for  $f$ :

$$f_d = \frac{V_o \cdot (1 - D)}{L \cdot 2I_L} = 4400Hz$$

3. I took the points of  $(0\Omega, 0.4\mu s)$ ,  $(200k\Omega, 5ns)$  and linearised, then rearranged to find the resistance at  $0.5\mu s$ :

$$R_D = \frac{(D_t - 0.4) \cdot 200k}{5 - 0.4} = 4.373k\Omega$$